
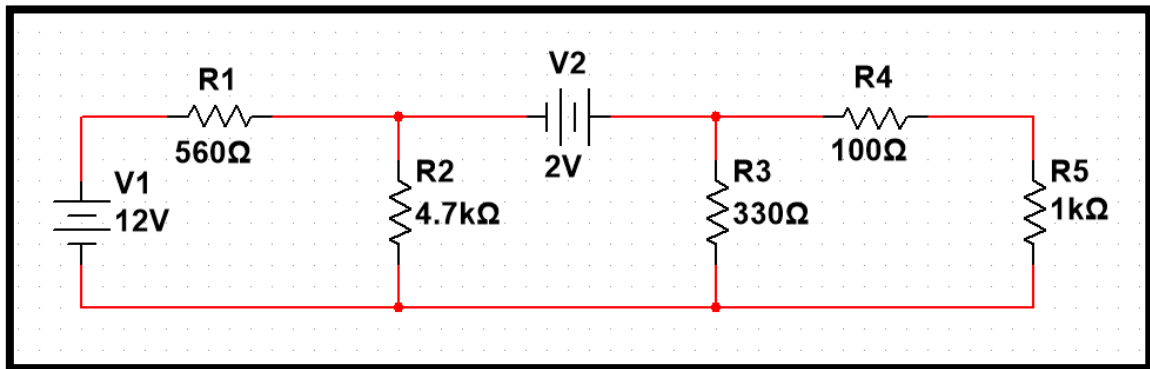


Teorema de Thévenin

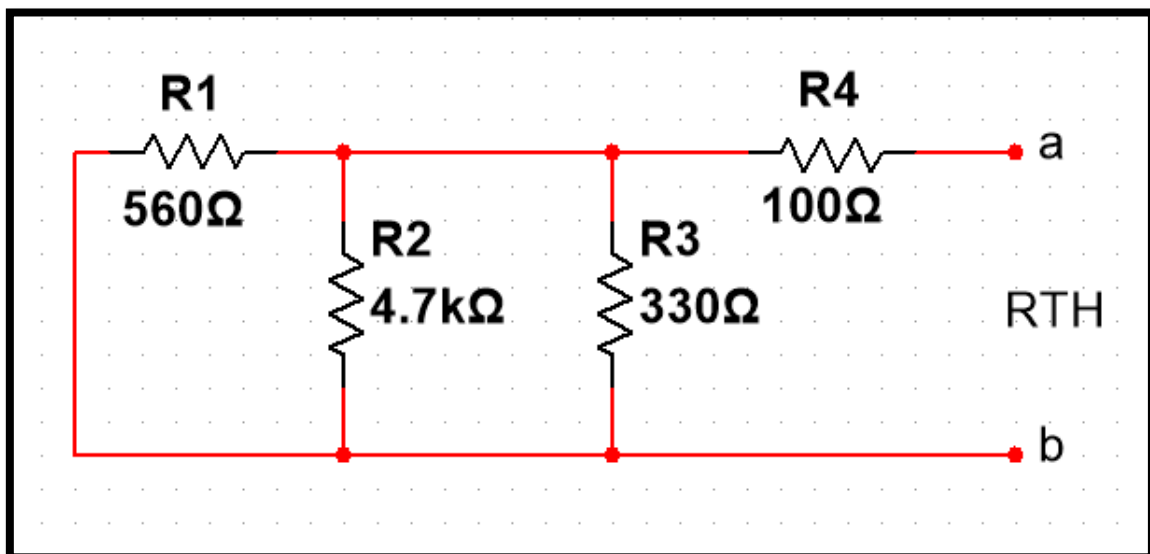

- Proceso para calcular Resistencia de Thévenin (R_{TH})



Cálculos.

$$R_{eq1} = \frac{560 * 4700}{560 + 4700} = \mathbf{500,38 \text{ } [\Omega]}$$

$$R_{eq2} = \frac{500,38 * 330}{500,38 + 330} = \mathbf{198,85 \text{ } [\Omega]}$$


$$R_{eq3} = 198,85 + 100 = \mathbf{298,85 \text{ } [\Omega]}$$

$$R_{eq3} = R_{TH} = \mathbf{298,85 \text{ } [\Omega]}$$

- Resistencia (R_{TH})

$$R_{TH} = \mathbf{298,85 \text{ } [\Omega]}$$

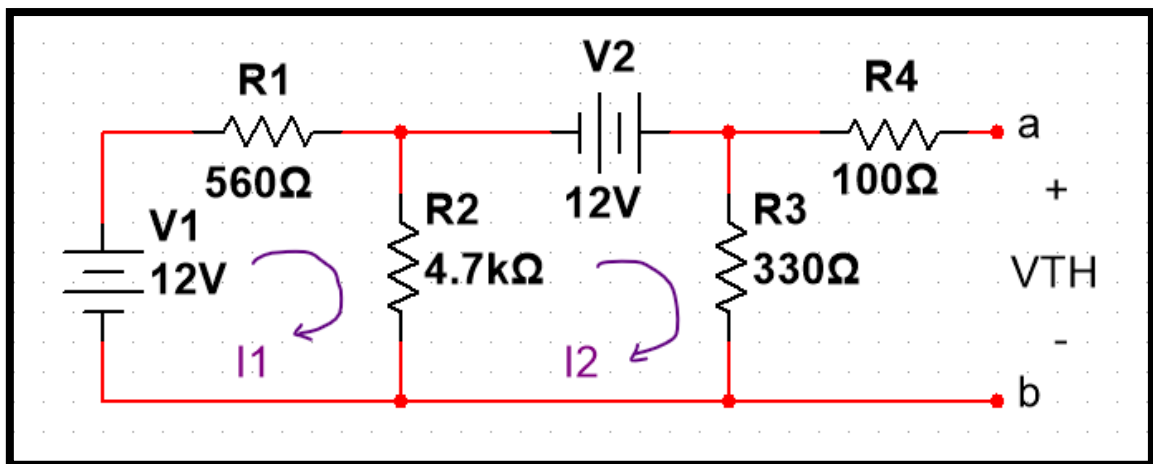- Proceso para calcular Voltaje de Thévenin (V_{TH})



- Malla 1

$$5260 \mathbf{I1} - 4700 \mathbf{I2} = 12 \quad (1)$$

- Malla 2

$$-4700 \mathbf{I1} + 5030 \mathbf{I2} = 2 \quad (2)$$

- Sistema de ecuaciones de 2x2

$$\begin{cases} 5260 \mathbf{I1} - 4700 \mathbf{I2} = 12 \\ -4700 \mathbf{I1} + 5030 \mathbf{I2} = 2 \end{cases}$$

La solución por la **regla de Cramer**

$$\begin{cases} 5260 \cdot x_1 - 4700 \cdot x_2 = 12 \\ -4700 \cdot x_1 + 5030 \cdot x_2 = 2 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5260 & -4700 \\ -4700 & 5030 \end{vmatrix} = 4367800$$

▼ Los detalles

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} (?)$$

$$\begin{vmatrix} 5260 & -4700 \\ -4700 & 5030 \end{vmatrix} = 5260 \cdot 5030 - (-4700) \cdot (-4700) = 4367800$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -4700 \\ 2 & 5030 \end{vmatrix} = 69760;$$

▼ Los detalles

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} (?)$$

$$\begin{vmatrix} 12 & -4700 \\ 2 & 5030 \end{vmatrix} = 12 \cdot 5030 - (-4700) \cdot 2 = 69760$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5260 & 12 \\ -4700 & 2 \end{vmatrix} = 66920;$$

▼ Los detalles

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} (?)$$

$$\begin{vmatrix} 5260 & 12 \\ -4700 & 2 \end{vmatrix} = 5260 \cdot 2 - 12 \cdot (-4700) = 66920$$

$$x_1 = \Delta_1 / \Delta = \frac{69760}{4367800} = 0,0160$$

$$x_2 = \Delta_2 / \Delta = \frac{66920}{4367800} = 0,0153$$

La respuesta:

$$x_1 = 0,0160$$

$$x_2 = 0,0153$$

$$X1 = I1 = 0,0160 [A] \rightarrow 16 [mA]$$

$$X2 = I2 = 0,0153 [A] \rightarrow 15,3 [mA]$$


- Voltaje (V_{TH})

$$V = I * R \rightarrow \text{Ley de Ohm}$$


$$V_{TH} = 330 * I2$$

$$V_{TH} = 0,0153 [A] \rightarrow 5,05 [V]$$

- Circuito Thévenin

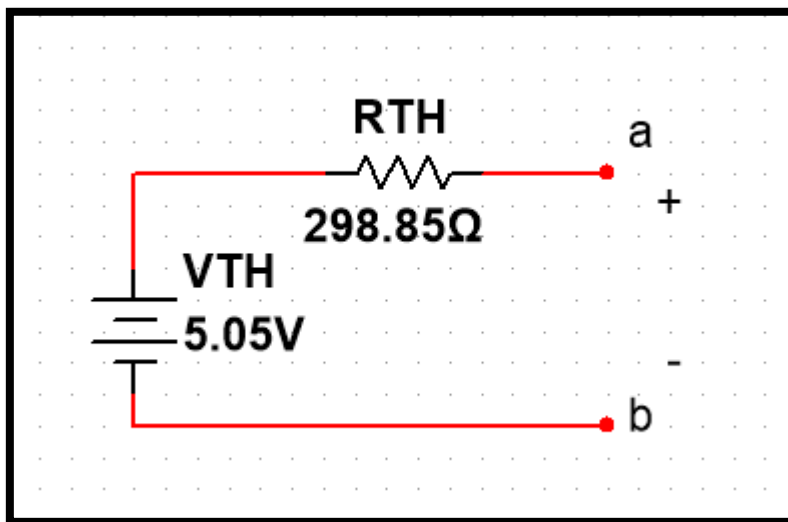


- Implementación R5= 1K

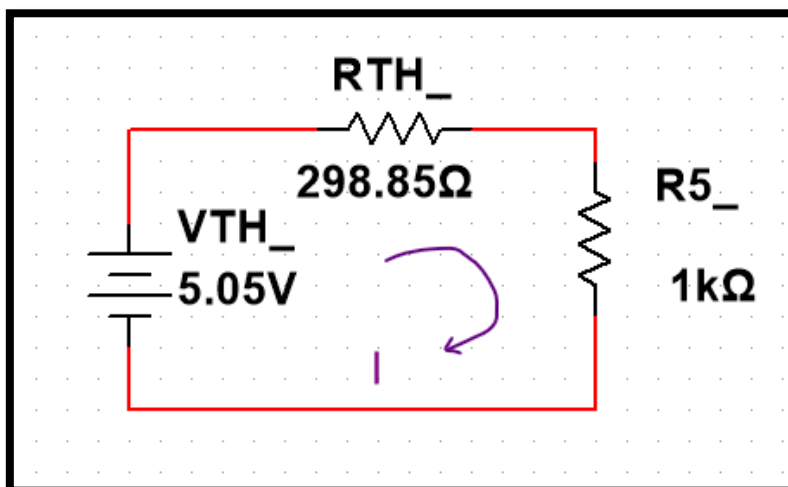

$$I = \frac{5,05}{1298,85} = 0,00388805481[A] \rightarrow I = 3,89[mA]$$

$$V_{1k} = I(1) = 3,89 [mV]$$

- Cálculo de voltaje en R5= 1k

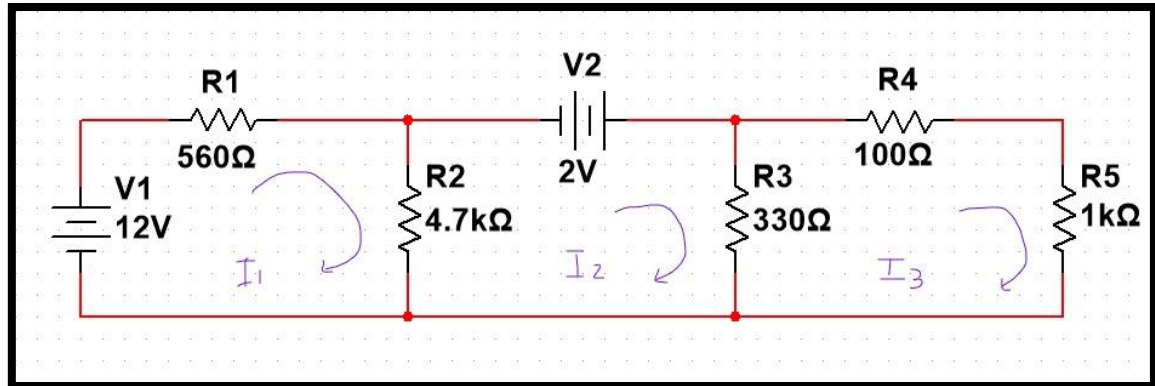

- Malla 1

$$5260 I_1 - 4700 I_2 = 12 \quad (1)$$

- Malla 2

$$-4700 I_1 + 5030 I_2 - 330 I_3 = 2 \quad (2)$$

- Malla 3

$$1430 I_3 - 330 I_2 = 0 \quad (3)$$

- Sistema de ecuaciones de 3x3

$$\begin{cases} 5260 I_1 - 4700 I_2 = 12 \\ -4700 I_1 + 5030 I_2 - 330 I_3 = 2 \\ 1430 I_3 - 330 I_2 = 0 \end{cases}$$

La solución por la regla de Cramer

$$\begin{cases} 5260 \cdot x_1 - 4700 \cdot x_2 & = 12 \\ -4700 \cdot x_1 + 5030 \cdot x_2 - 330 \cdot x_3 & = 2 \\ -330 \cdot x_2 + 1430 \cdot x_3 & = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5260 & -4700 & 0 \\ -4700 & 5030 & -330 \\ 0 & -330 & 1430 \end{vmatrix} = 5673140000$$

► Los detalles (Regla de triángulo)

...

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 12 & -4700 & 0 \\ 2 & 5030 & -330 \\ 0 & -330 & 1430 \end{vmatrix} = 98450000;$$

► Los detalles (Regla de triángulo)

...

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 5260 & 12 & 0 \\ -4700 & 2 & -330 \\ 0 & 0 & 1430 \end{vmatrix} = 95695600;$$

► Los detalles (Regla de triángulo)

...

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 5260 & -4700 & 12 \\ -4700 & 5030 & 2 \\ 0 & -330 & 0 \end{vmatrix} = 22083600;$$

► Los detalles (Regla de triángulo)

...

$$x_1 = \Delta_1 / \Delta = \frac{98450000}{5673140000} = 0,0174$$

$$x_2 = \Delta_2 / \Delta = \frac{95695600}{5673140000} = 0,0169$$

$$x_3 = \Delta_3 / \Delta = \frac{22083600}{5673140000} = 0,00389$$

La respuesta:

$$x_1 = 0,0174$$

$$x_2 = 0,0169$$

$$x_3 = 0,00389$$

$$X1 = I1 = 0,0174 [A] \rightarrow 17,4 [mA]$$

$$X2 = I2 = 0,0169 [A] \rightarrow \mathbf{16,9 [mA]}$$

$$X3 = I3 = 0,00389 [A] \rightarrow \mathbf{3,89 [mA]}$$

- Voltaje en R5 = 1k

$$V_{1k} = \mathbf{3,89 [V]}$$